

计算机体系结构实验

实验5报告书

作者：李珉超

学号：515030910361

2017.4.2

1 实验介绍

1.1 实验名称

简单的类MIPS单周期处理器实现- 整体调试

1.2 实验目的

1.完成单周期的类MIPS处理器

1.3 实验范围

- 1.ISE 13.4 的使用
- 2.Xilinx Spartan 3E 实验板的使用
- 3.使用VerilogHDL进行逻辑设计
- 4.仿真测试，下载验证

2 实验过程

2.1 PC

2.1.1 实验原理

PC(Program Counter) 是CPU中计算下一条指令的模块。对于非跳转的指令，PC自增4。对于jump指令，低26 位左移两位，再填充PC+4的高四位的结果作为下一条指令的地址。对于branch 指令，将扩展的16 位数左移两位再加上PC+4的结果作为下一条指令的地址。

由于其他的数据写入都是在时钟下降沿的，为了使得指令在一个周期内完成，PC的写入在时钟上升沿触发。PC的初始化是0，表明从instruction memory的0 地址开始读。

2.1.2 实验模块

```
module ProgramCounter(  
    input clock_in,  
    input reset,  
    input [31:0] sgn_extend,  
    input branch,  
    input zero,  
    input jump,  
    input [25:0] inst,  
    output reg [31:0] read_address  
);  
  
    reg [31:0] PC;  
    reg [31:0] PC_4;  
    reg [28:0] inst_shft;  
    reg [31:0] jump_address;  
    reg [31:0] add_2;  
    reg [31:0] mux_1;  
    reg [31:0] mux_2;  
  
    always @ (negedge reset)
```

```

begin
    read_address = 0;
    PC = 0;
end

always @ (posedge clock_in)
begin
    PC_4 = PC + 4;
    inst_shft = inst << 2;
    jump_address = inst_shft + (PC_4 & 8'hf0000000);
    add_2 = (sgn_extend << 2) + PC_4;
    mux_1 = (branch & zero) ? add_2 : PC_4;
    mux_2 = jump ? jump_address : mux_1;
    PC = mux_2;
    read_address = PC;
end
endmodule

```

2.2 InstructionMemory

2.2.1 实验原理

Instruction memory 是计算机结构中存放指令的外存设备。注意在冯诺依曼架构中，指令和数据放在同一个存储设备中，但是为了让硬件更高效，或者为了避免structure hazard (pipeline)，我们将instruction memory和data memory分离。

Instruction memory在本实验中是只读的，故不需要clock信号。预设的指令通过reset写入。

2.2.2 实验模块

```

module instruction_memory(
    input reset,
    input [31:0] read_address,

```

```

output [31:0] instruction
);

reg [31:0] instruction_mem[255:0];

always @ (negedge reset)
begin
    instruction_mem[0] = 32'b00001000000000000000000000000000100;
    instruction_mem[1] = 32'b0000000000000000000000000000000000;
    instruction_mem[2] = 32'b0000000000000000000000000000000000;
    instruction_mem[3] = 32'b0000000000000000000000000000000000;
    instruction_mem[4] = 32'b1000110000000000100000000000000000;
    instruction_mem[5] = 32'b1000110000000000100000000000000001;
    instruction_mem[6] = 32'b000000000001000100001100000100000;
    instruction_mem[7] = 32'b000000000001000100010000000100010;
    instruction_mem[8] = 32'b1010110000000010000000000000100000;
    instruction_mem[9] = 32'b1000110000000010100000000000000101;
    instruction_mem[10] = 32'b1000110000000011000000000000000110;
    instruction_mem[11] = 32'b000000000101001100011100000100100;
    instruction_mem[12] = 32'b000000000101001100100000000100101;
    instruction_mem[13] = 32'b000000000101001100100100000100111;
end

    assign instruction = instruction_mem[read_address >> 2];
endmodule

```

2.3 Top

2.3.1 实验原理

在顶层模块中，需要将之前的模块连接起来。需要在top模块中，声明许多wire变量。

这些模块是并发运行的，当一个模块的输出是另一个模块的输入，并且得到输出结果时，另一个模块能够立马使用该数据。顶层模块只有两个输入信号，clock和reset。

原先计划上板，故实现了分频器，所以仿真中main_Clock不是真正的时钟周期，而是TimeDv中的clk_dv。

2.3.2 实验模块

由于代码冗长，且只需要连接各个模块，故展示部分代码。

```
module top(
    input main_clk,
    input reset
);
    wire [31:0] INST;
    wire REG_DST, JUMP, BRANCH, MEM_READ, MEM_TO_REG, MEM_WRITE;
    wire [1:0] ALU_OP;
    wire ALU_SRC, REG_WRITE;
    wire [31:0] READ_DATA1;
    wire [31:0] READ_DATA2;
    wire [31:0] READ_DATA;
    wire [31:0] SIGN_EXTEND;
    wire ZERO;
    wire [31:0] ADDRESS;
    wire [3:0] ALU_CTR;
    wire CLK_IN, RESET;
    wire [4:0] WRITE_REG;
    wire [31:0] WRITE_DATA;
    wire [31:0] READ_ADDRESS;
```

```

    wire [31:0] RESULT1;
    //connect the module
    //...
endmodule

```

2.3.3 仿真

先初始化main_clk=0, reset=1

然后将reset设置为0, 以初始化一些模块(register, instruction memory, PC, Control unit) 的初始数据。

注意, data memory的初始化是通过readmemh("mem_data.txt", memFile)实现的。

```

module test_for_top;
    // Inputs
    reg main_clk;
    reg reset;

    // Outputs
    wire [31:0] data;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    top uut (
        .inst(inst),
        .data(data)
    );


    always #(100) main_clk = ~ main_clk;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        main_clk = 0;
        reset = 1;


        // Wait 100 ns for global reset to finish

```


4 仿真图

这是我的指令的初始化内容。

 


 

寄存器的写入呈阶梯状，因为只有时钟下降沿才会写入数据。

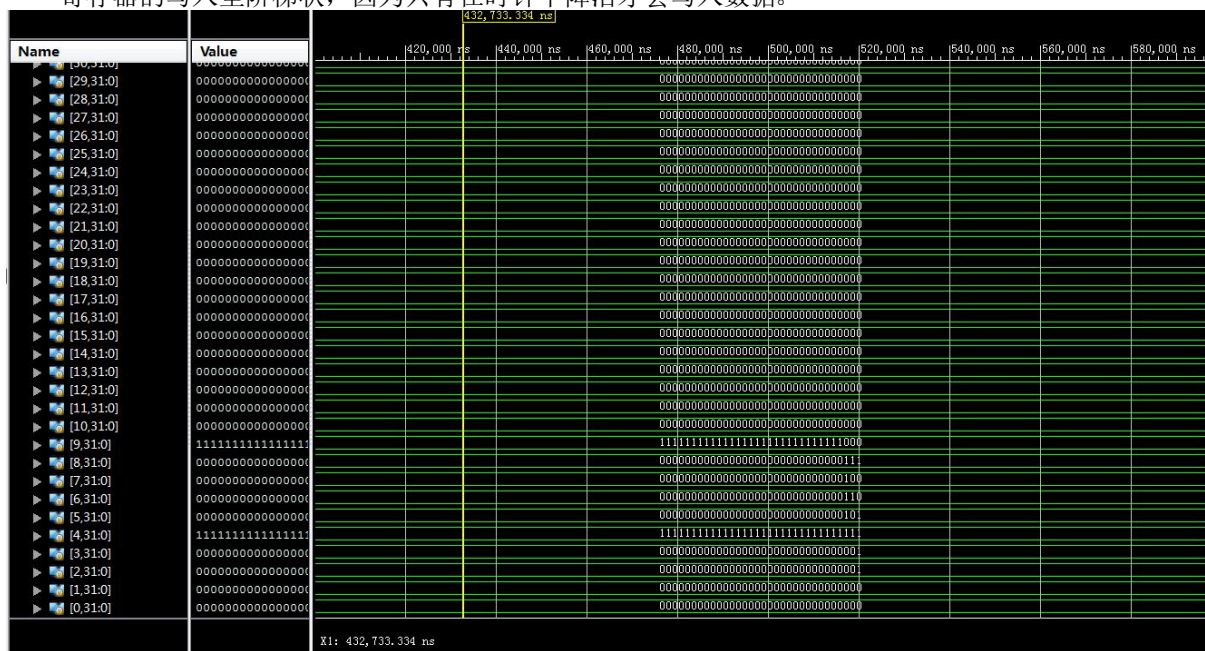

最后寄存器里的数据正确，是指令运行后应该的结果。

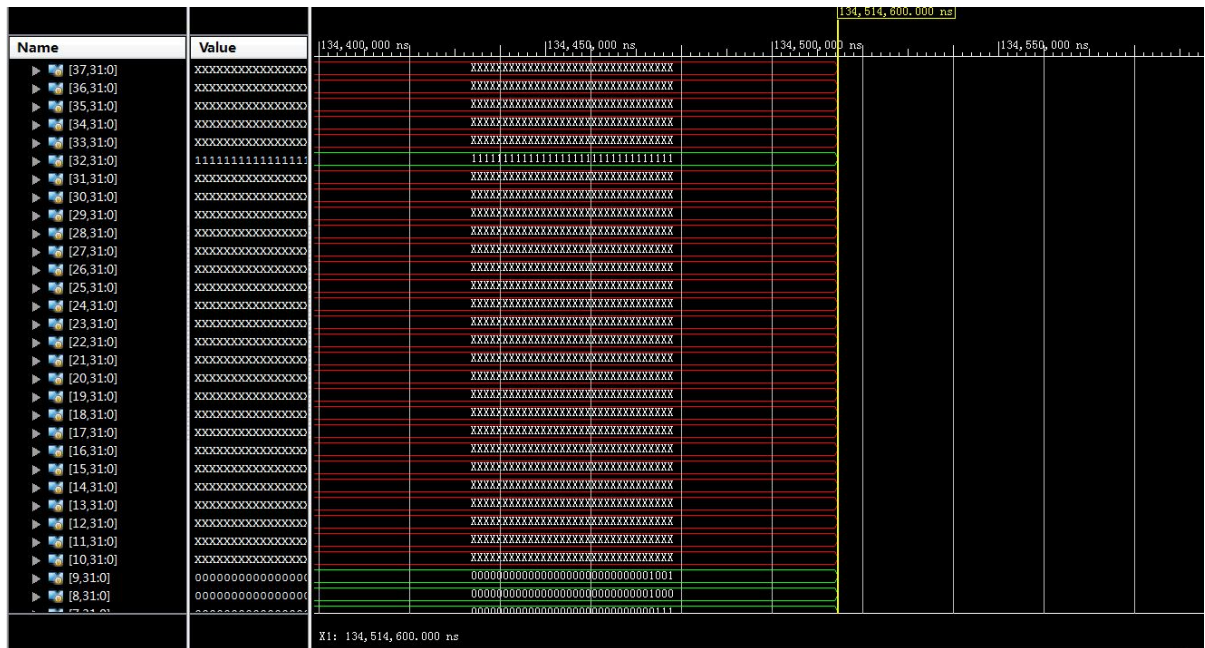

对于sw指令，也执行正确，mem[31]被成功写入了正确的数据，由于初始化文件中只定义了0到9，所以其他地址的值未知。

这些表明，单周期类MIPS CPU的实现成功。

3 实验心得

了解了单周期CPU的运行方式以及各个指令data path，深刻的认识到各个模块之间的通信方式，信号和硬件之间的相互协作。

第一次实践了MIPS指令的编写，从另一个角度认识到instruction decode的过程。

单周期的处理器虽然不是当前处理器的使用方式，但却能帮我对pipeline的技术做铺垫